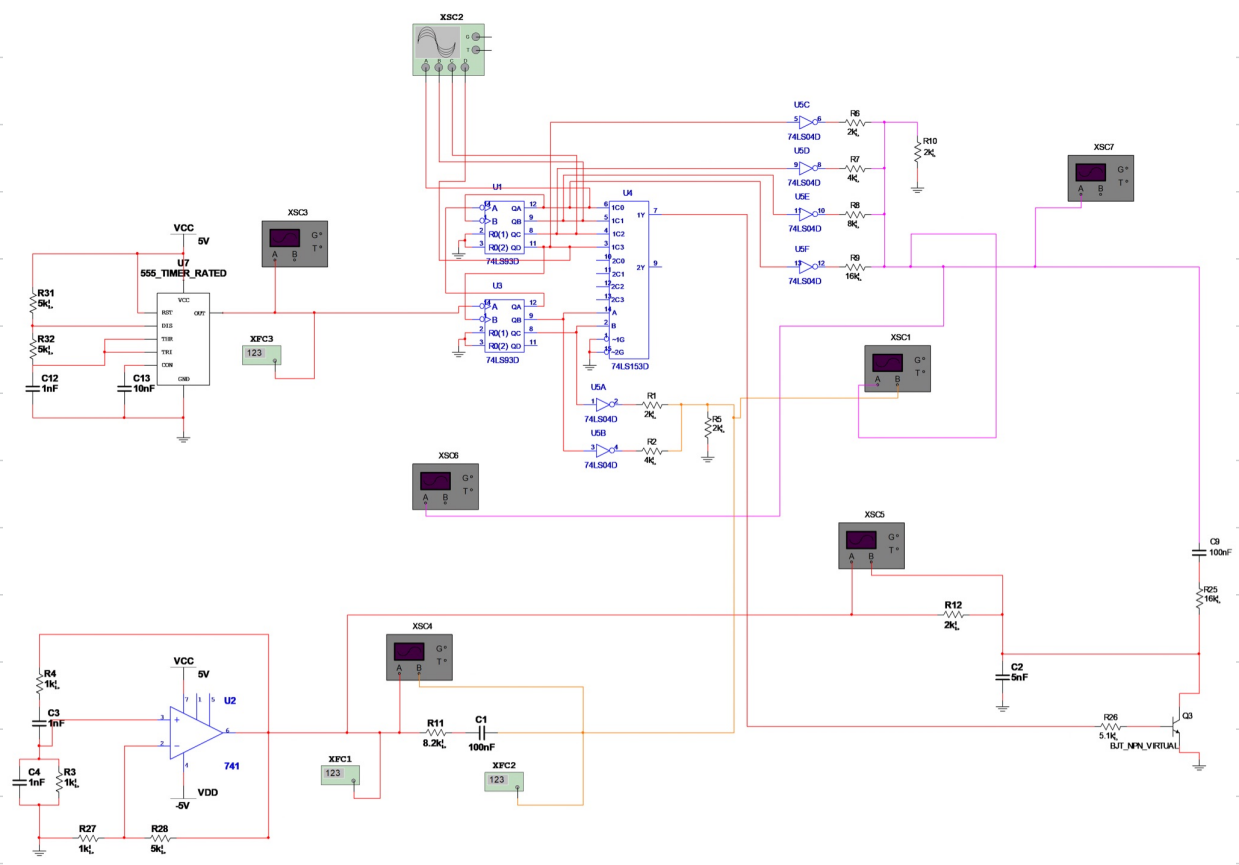



附录

1. 电路图




2. 测试结果


正弦波振荡器产生正弦波

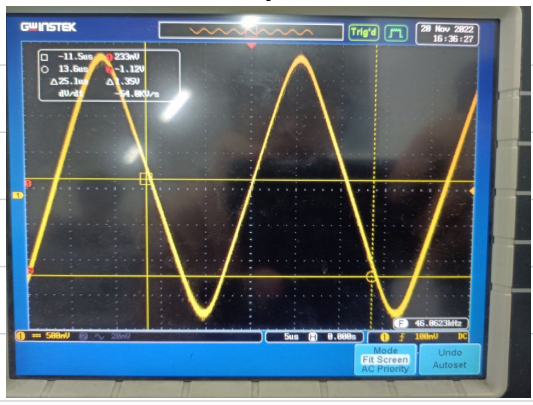


移相

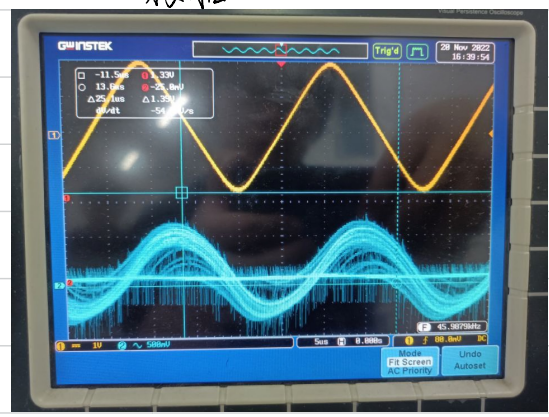

时钟脉冲振荡器产生方波

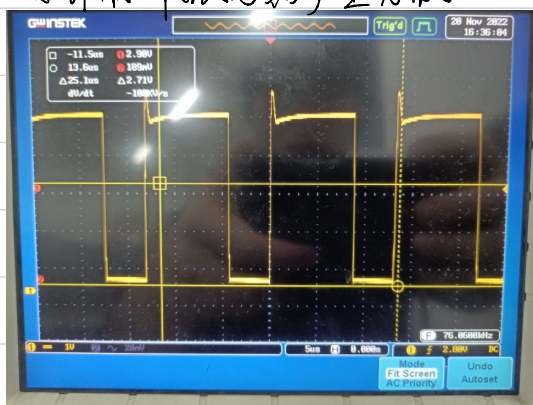

方波二分频

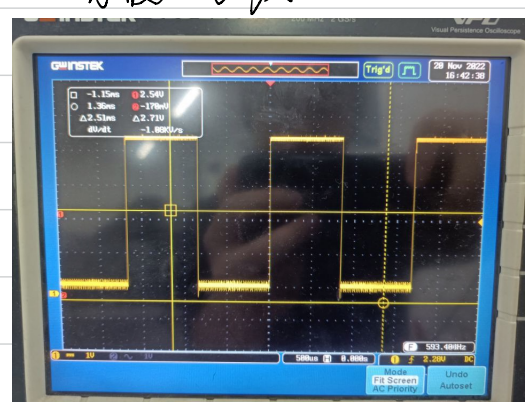

方波四分频




方波八分频




方波十六分频




四阶波

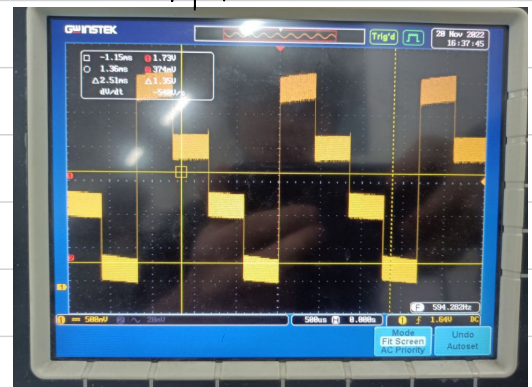

十六阶波

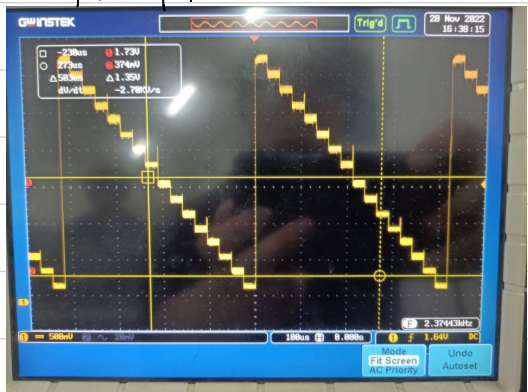

结果1

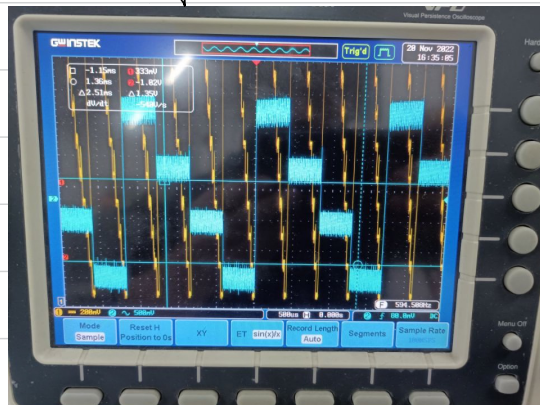

结果2

