
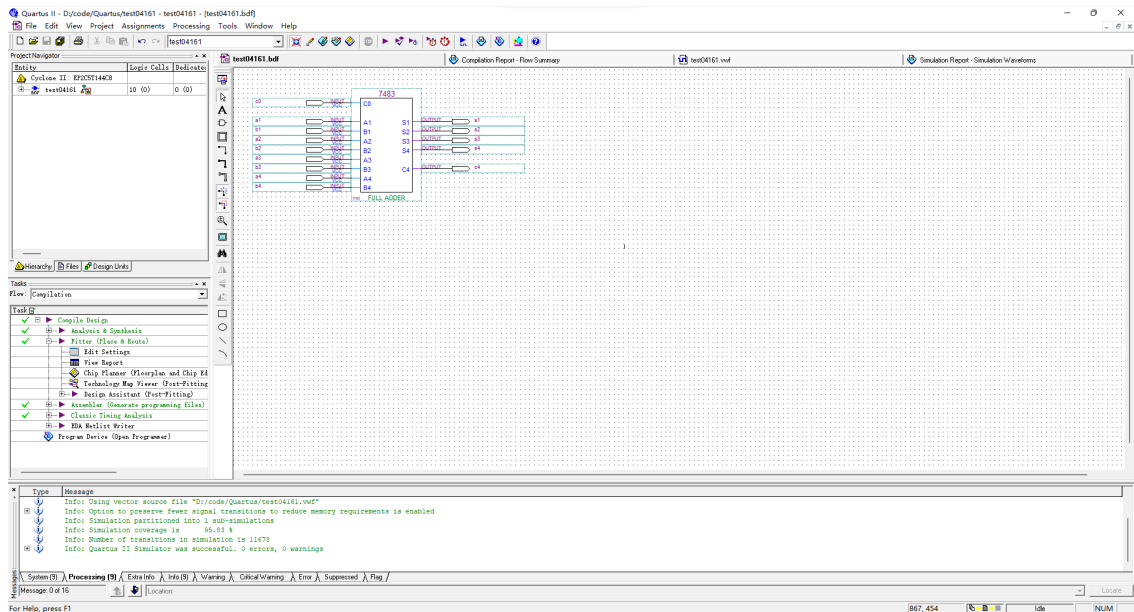



1. 7483原理图

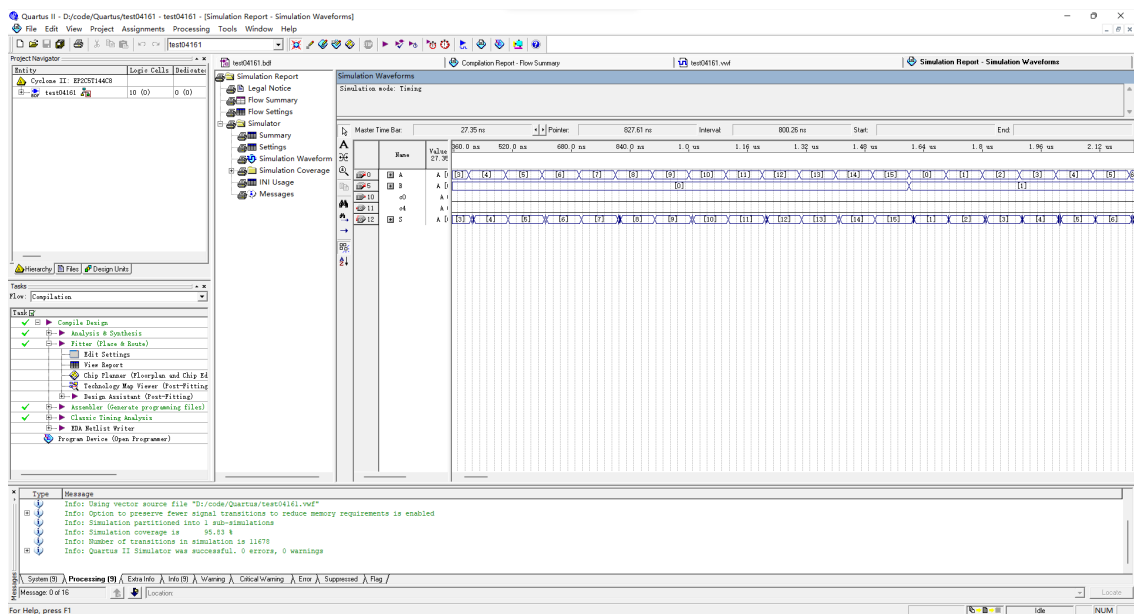


2. 7483波形仿真



3. 1位二进制全加器原理图

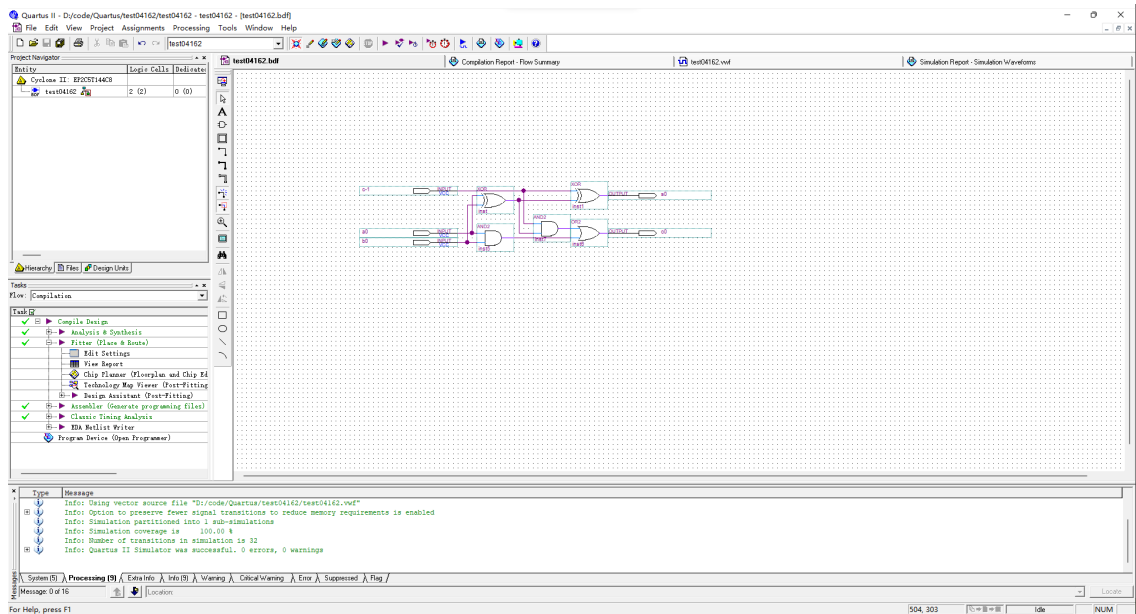

4. 4位二进制全加器原理图

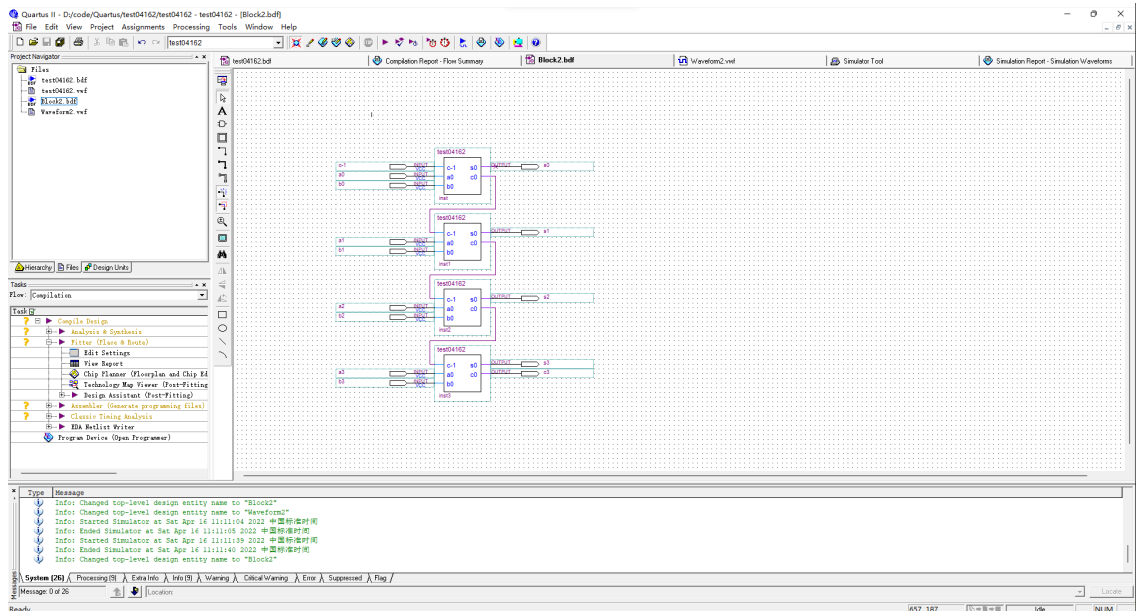

5. 4位二进制全加器波形仿真

